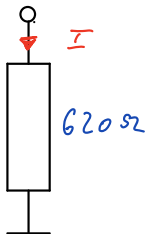


12V



$$\underline{I} = \frac{12V}{1k} = 0,012 A = 12 mA$$


$$P = U \times I$$

$$\underline{I} = \frac{P}{U} = \frac{0,25W}{12V} = 0,0208 A = 20,8 mA$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{12V}{0,0208 A} = 577 \Omega$$

E24 Reihe: 620  $\Omega$

12V

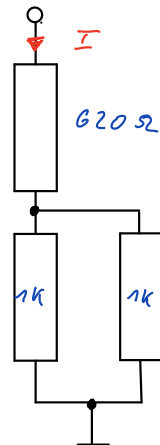

Leistung halbieren

$$1/4 W = 250 mW = 0,25W$$

$$R_{ges_{parallel}} = \frac{1k}{2} = 500 \Omega$$

$$R_{ges_{Reihe}} = 620 \Omega + 500 \Omega = 1120 \Omega$$

$$\underline{I} = \frac{12V}{1120 \Omega} = 0,01071 A = 10,71 mA$$

$$P = U \times I$$

$$P = 12V \cdot 0,01071 A$$

$$P = 0,12852 W = 128,52 mW$$